

Digitális skála műsorvezőhöz, SLK-1442-02 IC-vel

Bassó Andor

Műsorvezőt manapság már sokkal kevesebben építenek saját kezűleg, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Aki mégis erre adja a fejét, annak gondot jelenthet a skála megvalósítása. Elektronikus vagy mechanikai skála – vetődik fel a kérdés ilyenkor. A mechanikai skála elkészítése komoly műszerészi, lakatos stb. felkészülést kíván meg. Ilyenekkel kevesen rendelkeznek. Marad tehát az elektronikai megvalósítás. A feladatra igen egyszerű megoldást ad a címben szereplő IC. A skálát utánépítők az áramkör lelkét képező SLK-1442-02 integrált modul-áramkört a HAM-bazárban olcsón beszerezhetik.

A képen látható digitális skála egy középhullámú AM és OIRT-CCIR FM sávokon működő tunerhez készült egység. A digitális skála elvi kapcsolási rajza az **1. ábrán** látható. A komplett áramkör három, funkcióban jól elhatárolható részből áll. Ezek: az IC1, a tulajdonképpeni digitális skálaműködéshez szükséges áramkör, az IC2-vel üzemelő előosztó és a tápellátást szolgáló stabilizátor áramkörök.

Amint azt a bevezetőben is említettem, a digitális skála lelke a SANYO gyártmányú SLK-1442-02 integrált modul-áramkör. A mintegy 18 × 58 mm méretű nyák-lemezre szerelt áramkör tartalmazza a 7,8 mm karakterméretű 4 digites, vörös színű LED-kijelzőt, annak meghajtó áramköreit, a skála órajelét szolgáltató kristályvezérelt óragenerátort, valamint a skálaüzemhez szükséges egyéb speciális áramköröket.

Magával a modullal igen egyszerűen meg lehet oldani egy hosszú-, közép-, rövid- és ultrarövid hullámsávokon működő rádiókészülék üzemi frekvenciájának digitális kijelzését. Miután az áramkör a helyi oszcillátor frekvenciáját méri, a működése szempontjából lényegtelen, hogy a rádióvevőnek a hangolását forgókondenzátorral, varikap-diódával vagy akár egy szintézér-áramkörrel oldjuk meg. Alkalmasztásága ennek következtében univerzális.

A modul „alap” kijelzése 4-dígit es, de át lehet kapcsolni 5-dígit esre is, bár ezt inkább 4,5-dígit esnek lehetne venni, mivel az 5. digit egy, az utolsó karakter utáni világító pont. Ez a rövid-, illetve




az ultrarövid hullámsávban használható, ahol is az 5, illetve 50 kHz-eket jelzi ki.

A modul-áramkör kijelzésének felbontása:

- a HH és KH sávban 1 kHz finomságú,
 - az RH sávban 10 kHz (5 kHz) finomságú.

- az URH sávban 100 kHz (50 kHz) finomságú.

Az alkalmazható középfrekvencia értéke *hosszú*, ill. *középhullámon* 450 kHz, 455 kHz vagy 469 kHz. A középfrekvencia értéke egy külső trimmerpotenciométerrel $\pm 2,8$ kHz-cel elhúzható a névleges értéktől. A modul-áramkör belső logikája a rádiókészüléknél felső keverést feltételez. A rendelkezésemre álló adatlapból sajnos nem derült ki, hogy ezen a hullámsávokon a gyakran használt 460 kHz-es (és akörüli) KF-értéknél miért nem használható a modul, hiszen erre a frekvenciára is készülnek jó minőségű piezoszűrők.

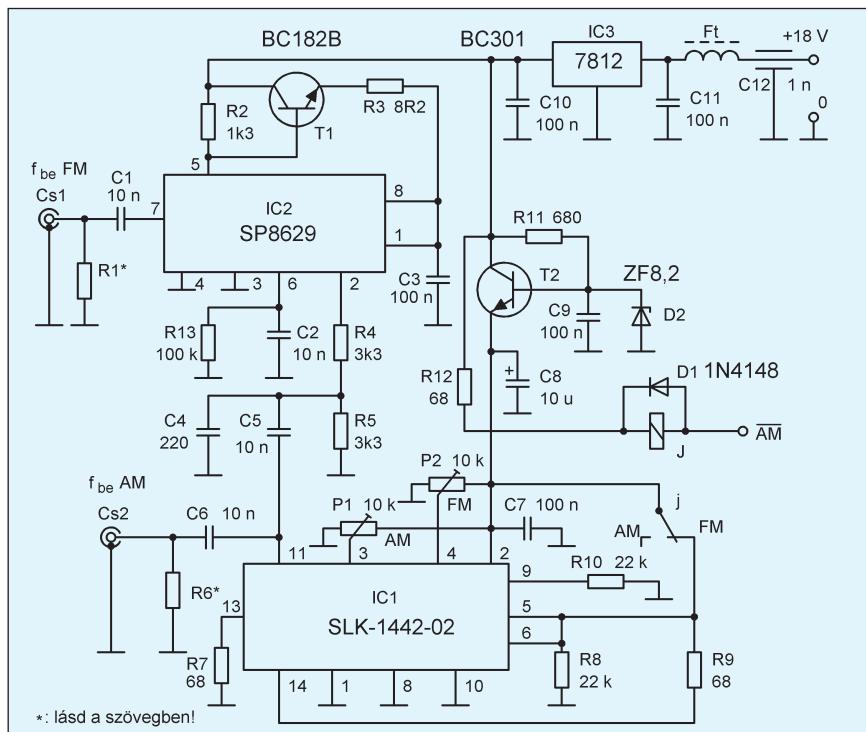

1. ábra

Rövidhullámon a KF-értéket – 4-digites kijelzés esetén – 416...472 kHz között, míg 5-digites kijelzésnél 446...472 kHz között bárhol felvehetjük. Ezen a sávon is felső keverésű lehet a rádió.

Az ultrarövidhullámú sávban a középfrekvencia értéke csak 10,7 MHz lehet, viszont a rádiónk egyaránt lehet akár alsó-, akár felső keveréses rendszerű. Ezen a sávon a tényleges középfrekvencia értéke ± 140 kHz-et szórhat a névleges 10,7 MHz-hez képest.

A digitális skála-modul tartalmaz még a „normál” karakterek előtt két világító pontot, melyekkel az AM-, illetve az FM-üzem-mód jelezhető ki. (Ezeket a LED-pontokat az 1. ábrán látható kapcsolásban nem használtam fel, mivel az a tuner, amibe beépítettem más, külön frekvenciasáv-kijelzéssel rendelkezik. A sávkijelző LED-pontok különben a modul 15., illetve 16. labán érhetők el, kigyújtásuk egy 68Ω -os, a pozitív tápfeszültségre kapcsolt ellenállás segítségével lehetséges.)

Az SLK-1442-02 modul megengett maximális tápfeszültsége (U_T) +11 V. Az üzemi beállításokat vezérlő pontokra kerülő feszültség értéke max. $U_T + 0,3$ V lehet. A 13. kivezetésre kerülő LED-áram beállító ellenállás minimális értéke az adatlap szerint +10 V U_T -nál 110Ω , illetve +6 V U_T -nál 68Ω . A modul teljesítmény-disszipációja max. 700 mW lehet.

A maximális bemeneti frekvencia 50% kitöltési tényező mellett, 7...10 V U_T -nál 3 MHz; míg 6...7 V U_T -nál 2,5 MHz. Ebből az adatból kiderül, hogy a skálamodult közvetlenül csak a HH és KH sávokban csatlakoztathatjuk a helyi oszcillátorra. A rövid- és ultrarövidhullámú sávban a modul előre a jelet $0,7 V_{pp}$ szinten kell csatlakoztatni, leválasztó kondenzátoron keresztül.

A modul a sztatikus feszültségekre igen érzékeny CMOS áramkör, tehát a vele való bánásmód során szinte kötelező „egyenruha” az antisztatikus kar-kötő (ld. pl. a Hobby Elektronika 1998/5. 169. o.)!



2. ábra

Visszatérve az 1. ábra kapcsolási rajzához, láthatjuk, hogy a tuner-től az AM oszcillátor jele a C6-on keresztül közvetlenül (frekvenciaosztás nélkül) csatlakozik a modul 11. labára. Az R6 lezáróellenállás értékét 50 ohm ... 10 kohm között választhatjuk meg a tuner oszcillátorjelének kicsatolási módjától függően.

A modul 3., illetve 4. labához csatlakozó 10 kohmos trimmerpotenciometerekkel állíthatjuk be a tunerben alkalmazott KF-értékeknek megfelelő kijelzést. Túlajdonképpen ezekkel a trimmerpotenciometerekkel kalibrálhatjuk be a digitális skálánkat.

A digitális skála AM-FM üzem-mód váltását a J jel fogóval oldottam meg. Ez egy egyszerű és univerzálisan alkalmazható megoldás. FM-üzemben az egység AM-kivezetése szabadon marad, míg az AM-sáv használata esetén ezt a kivezetést a testpontra kell kapcsolni. A D1 szilíciumdióda az esetlegesen alkalmazott tranzisztoros kapcsolót védi meg a jelfogókeres induktív feszültséglökéseitől.

Az SLK-1442-02 modul tokrajzát a 2. ábra mutatja. A modul kivezetéseinak funkciója a következő:

1. lab: RH kalibrálás,
2. lab: $+U_T$,
3. lab: HH, ill. KH kalibrálás,
4. lab: URH kalibrálás,
5. lab: 5/4 digit átkapcsolás,
6. lab: URH sáv alsó v. felső keverési üzem átkapcsolás,
7. lab: 1. tizedespont (RH-nál),
8. lab: KF-érték átkapcsolás HH-n és KH-n,

9. lab: KF-érték átkapcsolás RH-n,
10. lab: test (GND),
11. lab: frekvencia-bemeneti pont,
12. lab: az 5. digit engedélyezése,
13. lab: a kijelző fényerejének beállítása (1. korábban!),
14. lab: 2. tizedespont (URH-nál),
15. lab: felső LED-pont (sáv-kijelző L1),
16. lab: alsó LED-pont (sáv-kijelző L2).

A most bemutatott digitális skála – az általam alkalmazott tuner működéséhez igazodva –, 455 kHz-es AM KF-értékhez és 10,7 MHz-es FM KF-értékhez készült, minden sávban felső keveréssel.

A tuner FM üzemmódjában, mint említettem, egy 1:100 osztásarányú frekvenciaosztó foko-zatot kell kapcsolni a tuner helyi oszcillátora és a skálamodul közé. Ezen osztó szerepét tölti be az IC2 SP8629 típusú, PLESSEY Semiconductors gyártmányú integrált áramkör. Az SP8629 tok egy ECL struktúrájú, TTL kompatibilis kimenetű 1:100-as osztó áramkört tartalmaz. Az IC az 1:100-as osztást két 1:5-ös ECL osztó és egy 1:4-es, szintén ECL osztófokozat egymás utáni kapcsolásával oldja meg. A kimeneten ECL TTL szintáttevő található. Az SP8629 integrált áramkör garantált minimális felső működési frekvenciája (a bemenetre vonatkozóan) 150 MHz, nagy bemeneti érzékenység mellett, így céljainkra kiválóan megfelel. (Az IC a katalógus szerint tipikusan még 200 MHz-en is működik, természetesen a bemeneti érzékenység némi csökkenése mellett.)

Az SP8629 főbb adatai:

U_T: 5 V (max. 8 V, az 1-8 lábakon),
I_{Tmax}: 45 mA,
Maximális bemeneti frekvencia szinuszjel esetén: 150 MHz, 200...1000 mV_{pp} érzékenységnél, Minimális bemeneti frekvencia szinuszjel esetén: 10 MHz, 600...1000 mV_{pp} érzékenységnél, I_{kimax}: 40 mA,
Fogyasztás: 170 mW.

Az IC tartalmaz egy belső zener-diódát is, amely az 5. lábra van kivezetve, ezt felhasználva (amint azt a kapcsolási rajzon láthatjuk), magasabb tápfeszültségről is üzemelhet az előosztó, hiszen a tokhoz kapcsolt áteresztő-tranzisztor – kapcsolásunkban a T1 – a tápfeszültséget a megengedett értéken tartja.

Az előosztó kimenetén megjelenő leosztott frekvenciájú jelet integráló tagon, majd a C5 kondenzátoron keresztül a skála-modul bementére csatlakoztatjuk.

A digitális skála belső tápellátását a kapcsolási rajzon látható IC3 „háromlábú” stabilizátor integrált áramkör, valamint a T2 tranzisztor és a hozzá tartozó elemek szolgáltatják. Ezekre a belső stabilizátor elemekre azért volt szükség, mert az általam készített tuner

belső tápfeszültség-hálózata 18 V stabilizáltlan egyenfeszültség. A hálózati rész csak egy Graetz-hidat és pufferelköt tartalmaz, míg az egyes áramkörök tápfeszültségeit saját – belső – stabilizátorai állítják elő. Ezzel a megoldással – bár jócskán alkatrészigényes – több lehetőséget is lehet ütni egy csapással. Egyszerűt a különböző egységek közötti, a közös tápvazetéken keresztül létrejöhető káros csatlakozásoknak elejtéket lehet venni. Ennek köszönhetően már eleve megmelekülhetünk egy lehetséges, nehézen kiküszöbölni egymásra hatás (gerjedés, zavarás stb.) utáni nyomozástól, áthuzalozástól. Másrészről, egy berendezésben a különböző fokozatok esetleg más-más értékű (és stabil) tápfeszültséget kívánhatnak, erre is jó megoldást ad ez a módszer. Végül az is megfontolandó előny, hogy ilyen megoldásnál, ha véletlenül meghibásodik egy stabilizátor áramkör, csak a saját egységének alkarrészeit „viszi magával”, míg közös táprész esetén nagyobb lehet a kár. (A szóban forgó tunernél például, ha tönkremegye az FM-rész, akkor így még az AM-vétel továbbra is zavartalan maradhat, és viszont. Ez pedig nem megvetendő előny!)

Az IC3 stabilizátor integrált áramkör a bejövő nyers egyenfeszültségből 12 V stabil (és jól szűrt) feszültséget állít elő. Ez a 12 V táplálja közvetlenül az SP8629 IC-n alapuló 1:100-as osztású előosztó áramkört, illetve az AM-FM üzemet váltó jelfogót. A mintakészülékben egy 9 V meghúzófeszültségű kétmorzsás, nyomtatott áramkörbe ültethető jelfogót használunk. A jelfogó ITT gyártmányú, típuszáma MT2 C93423, korábban a HAM-bazárban volt igen olcsón beszerzhető. Az R12 68 Ω-os ellenállás e jelfogó tápfeszültségét ejti a névleges értékre a 12 V-os belső tápfeszültségből. Amennyiben sávváltás céljára 12 V-os jelfogót használunk, akkor természetesen ezt az ellenállást egy huzalát-kötésre kell cserélni a nyomtatott áramkörön.

A T2 tranzisztorral felépülő áramkör egy egyszerű áteresztő tranzisztoros stabilizátor, melyre tulajdonképpen nem is a stabilizáló, mint inkább a feszültségsökkenő hatása miatt van szükség. Ez szolgáltatja ugyanis az SLK-1442-02 típusú skálamodulnak a csökkentett, kb. 7,5 V-os tápfeszültséget.

(Folytatjuk)



LED NAGYKERESKEDÉS

Nagy fényerejű világító diódák, fényerő 1-35 kandela



fehér ($x=0,31$; $y=0,31$), kék (470 nm)
sárga (595 nm), narancs (620 nm)
vörös (630 nm), mélyvörös (650 nm)
kékeszöld (500 nm), zöld (525 nm)

lézer modul (3 mW, 25 mW)
lézer diódák (650 nm, 808 nm)
UV LED (395-405 nm)
LED-es jelzőlámpák, vasúti alkalmazás

Legkisebb rendelhető mennyiség 200 db

Tel./Fax: 06-26/340-194 E-mail: percept@hu.inter.net Web: www.percept.hu



AGeta
a megoldásszállító..

AMI AZ ELEKTRONIKÁHOZ KELL....

FLUKE

Tektronix

ROBIN

BCHÁ

APPA

GW INSTEK

TTI Measurably better value

Design and
Manufacturing
to Requirements
ISO 9001:2000

metrix

KYORITSU



MÉRÖMŰSZEREK, OSZCILLOSZKÓPOK, ANALÍZATOROK, JELGENERÁTOROK, TARTOZÉKOK

Ageta Kft. http://www.ageta.hu ; e-mail: ageta@ageta.hu ; Tel.: 30/256-4288 ; Fax: 96/214-342

ELFA

E P I T É S